

به نام خدا



آزمایشگاه طراحی سیستم‌های دیجیتال

آزمایش چهارم

طراحی پشته

دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی شریف

بهار ۱۴۰۱

استاد:

علیرضا اجالایی

دستیار آموزشی:

سحر رضاقلی

گروه:

هیربد بهنام

۹۹۱۷۱۳۳۳

علی نظری

۹۹۱۰۲۴۰۱

عرفان مجیبی

۹۹۱۰۵۷۰۷

فهرست

۲	مقدمه
۳	گزارش آزمایش
۳	طراحی
۴	تست
۷	سنتز کد
۸	نتیجه گیری

مقدمه

در این آزمایش قصد داریم يك پشته با عمق ۸ و پهناي ۴ بیت طراحی کنیم که دارای ورودی‌ها و خروجی‌های زیر باشد :

Inputs:

Clk: Clock signal

RstN: Reset signal

Data_In ۴-bit data into the stack

Push: Push Command

Pop: Pop Command

Outputs:

Data_Out: ۴-bit output data from stack

Full: Full=۱ indicates that the stack is full

Empty: Empty=۰ indicates that the stack is empty

گزارش آزمایش

طراحی

عمق پشته برابر ۸ است پس یک آرایه هشت عضوه از رجیسترهای چهاربیتی لازم داریم. همچنین به یک متغیر برای شمارش تعداد اعضا نیاز داریم تا هم بتوانیم عضو جدید به آرایه اضافه کنیم و هم مقادیر Full, Empty تعیین کنیم. با ساختار پشته نیز آشنا هستیم و می‌دانیم اگر Push انجام شود، باید یک عضو به اعضا اضافه شود، و اگر Pop انجام شود، باید آخرین عضو استک از آن خارج شود. بر اساس این موارد می‌توانیم پشته را طراحی کنیم:

```

1 module stack (Clk, RstN, Data_In, Push, Pop, Data_Out, Full, Empty);
2     input Clk, RstN, Push, Pop;
3     input [3:0] Data_In;
4     output reg Full, Empty;
5     output reg [3:0] Data_Out;
6
7     reg [3:0] memory [7:0];
8     integer index = 0;
9     integer i;
10    always @(posedge Clk) begin
11        if(RstN) begin
12            for (i = 0; i < 8 ; i = i + 1) begin
13                memory[i] = 0;
14            end
15            index = 0;
16            Empty = 0;
17            Full = 0;
18        end
19        else begin
20            if(Push && Pop) begin
21                //do nothing
22            end
23            else if(Push) begin
24                if(index <= 7) begin
25                    index = index + 1;
26                    memory[index - 1] = Data_In;
27                end
28            end
29            else if(Pop) begin
30                if(index > 0) begin
31                    Data_Out = memory[index - 1];
32                    index = index - 1;
33                end
34            end
35        end
36    end

```

```

35     end
36     Full = (index == 8);
37     Empty = !(index == 0);
38     end
39 endmodule

```

توجه کنید مقادیر Full, Empty در هر کلاک بر اساس تعداد اعضا که همان index است، مشخص می‌شوند. با فشردن ریست، استک خالی می‌شود و مدار برای کار مجدد آماده می‌شود. همچنین اگر Push و Pop همزمان فشرده شوند، نباید اتفاقی بیفتد.

تست

تست را به صورت زیر نوشته‌ایم که حالات مختلف، شامل پوش و پاپ، پر شدن استک و خالی کردن آن را بررسی می‌کند:

```

1 module Stack_TB;
2     reg Clk, RstN, Push, Pop;
3     reg [3:0] Data_In;
4     wire Full, Empty;
5     wire [3:0] Data_Out;
6     stack stack0(Clk, RstN, Data_In, Push, Pop, Data_Out, Full, Empty);
7
8     //clk
9     initial begin
10         Clk = 1'b0;
11     end
12     always #5 Clk = ~Clk;
13
14     initial
15     begin
16         RstN <= 1'b1;
17         Push <= 1'b0;
18         Pop <= 1'b0;
19         #10
20         RstN <= 1'b0;
21         Data_In <= 4'b1111;
22         Push <= 1'b1;
23         //push 0110
24         #10
25         Data_In <= 4'b1101;
26         Push <= 1'b1;
27         //push 1101
28         #10
29         Push <= 1'b0;
30         Pop <= 1'b1;
31         //pop 1101

```


```
32      #10
33          Pop <= 1'b0;
34      Push <= 1'b1;
35      Data_In <= 4'b0110;
36          //push 0110
37      #10
38      Push <= 1'b1;
39      Data_In <= 4'b0111;
40          //push 0111
41      #10
42      Push <= 1'b1;
43      Data_In <= 4'b1110;
44          //push 1110
45      #10
46      Push <= 1'b1;
47      Data_In <= 4'b0100;
48          //push 0100
49      #10
50      Push <= 1'b1;
51      Data_In <= 4'b0010;
52          //push 0010
53      #10
54      Push <= 1'b1;
55      Data_In <= 4'b1000;
56          //push 1000
57      #10
58      Push <= 1'b1;
59      Data_In <= 4'b0110;
60          //push 0110
61      #10
62      Push <= 1'b1;
63      Data_In <= 4'b0111;
64          //push 0111
65      #10
66      Push <= 1'b1;
67      Data_In <= 4'b1110;
68          //push 1110
69      #10
70      Push <= 1'b1;
71      Data_In <= 4'b0010;
72          //push 0010
73      #10
74          Push <= 1'b0;
75      Pop <= 1'b1;
```

```

76      #10
77      Pop <= 1'b1;
78      #10
79      Pop <= 1'b1;
80      #10
81      Pop <= 1'b1;
82      #10
83      Pop <= 1'b1;
84      #10
85      Pop <= 1'b1;
86      #10
87      Pop <= 1'b1;
88      #10
89      Pop <= 1'b1;
90      #10
91      Pop <= 1'b1;
92      #10
93      Data_In <= 4'b0000;
94      Push <= 1'b1;
95      Pop <= 1'b1;
96          //nothing!
97      #10
98      $stop;
99  end
100 endmodule

```


نتیجه اجرای تست به صورت زیر است:

 

شکل ۱: نتیجه اجرای تست

سنتز کد

این کار را در کوارتوس انجام می‌دهیم:

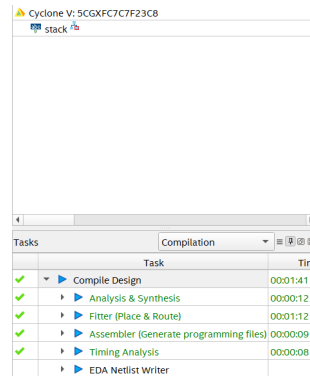

شکل ۲: سنتز کد

نتیجه‌گیری

در این آزمایش توانستیم با استفاده از وریلاگ، یک پشته به عمق ۸ برای اعداد ۴ بیتی طراحی کنیم.