

به نام خدا



آزمایشگاه طراحی سیستم‌های دیجیتال

گزارش کار نهم

TCAM

دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی شریف

بهار ۱۴۰۱

استاد:

علیرضا اجلائی

دستیار آموزشی:

سحر رضاقلی

گروه:

هیربد بهنام

۹۹۱۷۱۳۳۳

علی نظری

۹۹۱۰۲۴۰۱

عرفان مجیبی

۹۹۱۰۵۷۰۷

فهرست

۲	مقدمه
۳	گزارش آزمایش
۳	بخش ۰.۱ طراحی TCAM
۳	قسمت ۱.۱ طراحی کلی قطعه
۵	قسمت ۲.۱ توضیح داخل قطعه
۶	قسمت ۳.۱ تست بنچ
۷	قسمت ۴.۱ سنتر
۹	نتیجه گیری

مقدمه

در این آزمایش می‌خواهیم که یک TCAM را طراحی کنیم. حافظه‌ای که طراحی می‌کنیم بسیار شبیه به CAM است ولی با این تفاوت که زمانی که در مموری write می‌کنیم، می‌توانیم یک bit mask را نیز در مموری ذخیره کنیم که عملاً یک نوع dont care در بیت‌های مموری هستند. زمانی که فرمان read به حافظه می‌دهیم، حافظه لیستی از آدرس عبارات match شده را بر می‌گرداند. این آدرس به صورت bit mask است. بدین معنی که در صورت بیت ۱ام برابر یک باشد، بدین معنی است که در این خانه‌ی حافظه مقداری وجود دارد. همچنین در صورتی که حافظه پر باشد، دیگر چیزی در آن نوشته نمی‌شود و باید حتماً ریست شود.

گزارش آزمایش

بخش ۱. طراحی TCAM

قسمت ۱.۱ طراحی کلی قطعه

کد این آزمایش در زیر آمده است:

```

1 module TCAM(
2     input wire clk,
3     input wire reset,
4     input wire write_enable,
5     input wire [15:0] input_data,
6     input wire [15:0] input_unknown_bits,
7     output reg [15:0] hits,
8     output reg write_success
9 );
10
11 reg [15:0] unknown_bit_positions [15:0];
12 reg [15:0] mem [15:0];
13 reg [15:0] mem_filled;
14
15 integer i, j;
16
17 reg match_in_read;
18
19 // Write part
20 always @(posedge clk) begin
21     // Preset values
22     hits = 0;
23     write_success = 0;
24     // Check status
25     if (reset)
26         mem_filled = 0;
27     else begin
28         if (write_enable) begin
29             for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
30                 // Only write if we have not written anything before
31                 // and this memory is empty
32                 if (!write_success && !mem_filled[i]) begin
33                     write_success = 1;
34                     mem[i] = input_data;
35                     unknown_bit_positions[i] = input_unknown_bits;

```

```

35         mem_filled[i] = 1;
36     end
37 end
38 end else begin
39     // Check all memory places
40     for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
41         // Check if there is something in memory
42         if (mem_filled[i]) begin
43             match_in_read = 1; // Assume that there is match
44             then remove if needed later
45             for (j = 0; j < 16; j = j + 1) begin
46                 // If bits are not equal and the position is
47                 not unknown (x) then remove the match
48                 if (mem[i][j] != input_data[j] && !
49                 unknown_bit_positions[i][j])
50                     match_in_read = 0;
51             end
52             // Check if it was a match
53             if (match_in_read)
54                 hits[i] = 1;
55         end
56     end
57 end
58 end
59 end
60 end
61 endmodule

```

در ابتدا سیگنال‌های خروجی و ورودی مدار را بررسی می‌کنیم:

- clk و reset: همان طور که از اسم این ورودی‌ها پیدا است، این ورودی‌ها کلاک و ریست هستند. دقت کنید که ریست سنکرون است.
- write_enable: در صورتی که این سیگنال فعال باشد عملیات نوشتن بر روی حافظه را انجام می‌دهیم. در غیر این صورت عملیات خواندن را انجام می‌دهیم. دقت کنید که مموری که طراحی می‌کنیم امکان خواندن و نوشتن همزمان را ندارد.
- input_data: این ورودی به دو منظور استفاده می‌شود: یکی اینکه زمانی که می‌خواهیم یک write بر روی مموری انجام دهیم، بیت‌های غیر dont care از این ورودی می‌آیند و در حافظه ذخیره می‌شوند. درباره‌ی بیت‌های dont care در ادامه توضیح داده خواهد شد. در زمان read مقدار این ورودی مورد جست و جو قرار می‌گیرد.
- input_unknown_bits: زمانی که می‌خواهیم دیتایی را در مموری بریزیم، یک سری از بیت‌های آن dont care (یا همان x) هستند. برای اینکه بتوانیم این بیت‌ها را مشخص کنیم دو ورودی دریافت می‌کنیم. یکی همان input_data بود و یکی دیگر همین input_unknown_bits. تمامی بیت‌های ۱ داخل input_unknown_bits عمل dont care تلقی می‌شوند و در زمان سرچ با ۰ و ۱ می‌شوند. دقت کنید که بیت‌های متناظر ۱ در input_data مهم نیست که ۰ باشند یا ۱.
- hits: این مقدار نشان می‌دهد که بعد از read در کدام خانه‌های حافظه match رخ داده است. این یک آرایه‌ی ۱۶ بیتی است. هر بیت ۱ نشان دهنده‌ی یک میچ در خانه‌ی متناظرش در مموری است. به عنوان مثال در صورتی که بیت سوم ۱

باشد، یک میچ در خانه‌ی سوم رخ داده است. طول این آرایه باید به اندازه‌ی تعداد خانه‌های حافظه باشد که در اینجا ۱۶ است.

- `write_success`: مشخص است که حافظه‌ای که در اختیار داریم تعداد خانه‌ی محدودی دارد. به عنوان مثال در حافظه‌ای که طراحی کردیم پس از ۱۶ بار رایت، دیگر حافظه پر می‌شود و نمی‌توان چیزی در آن نوشت. حال زمانی که دستور رایت به حافظه می‌دهیم از کجا باید بدانیم که حافظه پر بوده است یا نه؟ به کمک این سیگنال خروجی می‌توان این موضوع را فهمید؛ زمانی که بعد از دستور رایت، این سیگنال برابر ۱ است، بدین معنی است که مموری جای خالی داشته است و نوشتن به درستی صورت گرفته است. در غیر این صورت بدین معنا است که حافظه دیگر جای خالی ندارد و برای خالی کردن آن باید سیگنال ریست را فعال کنیم.

قسمت ۲.۱ توضیح داخل قطعه

در ابتدا در قطعه رجیسترهای مربوط به مموری را تعریف می‌کنیم. اسم یکی از این رجیسترها `mem` است که 16×16 بیت است. این رجیستر عملاً تمامی ورودی‌هایی که در حافظه نوشتیم را ذخیره سازی می‌کند. همان طور که معلوم است این یک پک ۱۶ تایی اعداد ۱۶ بیتی است که به ترتیب اندازه‌ی حافظه و طول کلمات را مشخص می‌کند. دقت کنید که در این سری رجیستر `dont care`ها ذخیره نمی‌شوند. در عوض بیت‌های `dont care` در رجیسترهای `unknown_bit_positions` ذخیره می‌شود. هر بیت یک در این آرایه بیتی نشان دهنده‌ی `dont care` بود آن در حافظه اصلی (`mem`) است. در نهایت یک آرایه‌ی ۱۶ بیتی نیز داریم که به ما می‌گوید که در کدام یک از خانه‌های حافظه مقدار با معنایی وجود دارد. این سری رجیستر برای این بدین صورت تعریف شده‌اند که در صورت نیاز بتوان به راحتی امکان حذف یک داده از مموری را به قطعه اضافه کرد. در صورتی که تمام بیت‌های این رجیستر ۱ باشد، مموری پر بوده است و نمی‌توان دیگر `write`ی انجام داد.

در ادامه دو متغیر `i` و `z` برای شمارنده‌ی `loop` نگاه کردن تمام خانه‌های حافظه تعریف شده‌اند. همچنین تعریف متغیر `z` برای زمانی است که می‌خواهیم تمام بیت‌های یک خانه‌ی حافظه را با بیت‌های ورودی و بیت‌های `dont care` مقایسه کنیم. در نهایت یک رجیستر به نام `match_in_read` تعریف کرده‌ایم. وضیفه‌ی این رجیستر این است که زمانی که در حال سرچ مموری برای `match` هستیم، این متغیر نگه می‌دارد که آیا دیتایی که در حال بررسی کردیم یک `match` برای دیتای ورودی است یا خیر. (دقت کنید که در زبان وریلاگ `continue` نداریم!)

حال وارد یک بلاک `always` می‌شویم که حساس به لبه‌ی بالارونده‌ی `clk` است. در بلاک مذکور ابتدا خروجی‌های `hits` و `write_success` را صفر می‌کنیم. در صورت نیاز این مقادیر دوباره حساب می‌شوند. سپس چک می‌کنیم که آیا سیگنال ریست فعال است یا خیر. در صورتی که این سیگنال فعال بود، تمامی بیت‌های `mem_filled` را صفر می‌کنیم (عملاً مموری را `invalid` می‌کنیم). در غیر این صورت چک می‌کنیم که آیا باید در مموری بنویسیم یا باید از آن بخوانیم با توجه به سیگنال `write_enable` در صورتی که نیاز به خواندن بود، باید تمامی خانه‌های حافظه را بررسی کنیم و اولین خانه‌ای را پیدا می‌کنیم که پر نباشد. پر نبودن خانه را می‌توان با ۰ بود بیت `i`ام در `mem_filled` بررسی کرد. همچنین اگر دقت کنید اینجا متغیر `write_success` را نیز بررسی می‌کنیم. این متغیر نشان می‌دهد که آیا قبل از این بار حلقه، ما عدد خواسته شده را در جایی از حافظه نوشته‌ایم یا خیر. مشخص است که در صورتی که این عدد را جایی نوشته بودیم، دیگر نباید دوباره آن را در خانه‌ی دیگری از حافظه بنویسیم. حال در صورتی که مموری خالی پیدا کردیم و این دیتا را جایی ننوشتیم بودیم، باید دیتا را در مموری بنویسیم. برای این کار، در ابتدا `input_data` را وارد خانه‌ی مورد نظر در `mem` می‌کنیم. سپس `input_unknown_bits` را وارد خانه‌ی متناظر در `unknown_bit_positions` می‌کنیم. در نهایت نیز آن خانه از مموری را در `mem_filled` برابر یک قرار می‌دهیم به این منظور که در این خانه از حافظه یک دیتایی وجود دارد. همچنین همان طور که گفته شد باید `write_success` را برابر ۱ قرار دهیم. دقت کنید که باز هم همان طور که گفته شد این متغیر در اول بلاک `always` مساوی ۰ می‌شود.

در غیر این صورت باید از حافظه بخوانیم. برای خواندن و پیدا کردن دیتا در حافظه یک حلقه بر روی تمامی خانه‌ها می‌زنیم. دقت کنید که باید فقط خانه‌هایی را چک کنیم که در آنها دیتای `valid` وجود داشته باشد یا به عبارتی دیگر `mem_filled` آن‌ها برابر ۱ باشد. در صورتی که دیتای `valid`ی در مموری وجود داشت، چک کنیم که آیا دیتای ورودی با دیتای داخل مموری مطابقت

دارد یا خیر. برای چک کردن این مطابقت، تمامی بیت‌های ورودی و دیتای در مموری با هم مقایسه می‌کنیم؛ زمانی که یکی از دو بیت با هم برابر نبودند و بیت dont care برای آن بیت فعال نبود، این یک match نیست. در غیر این صورت یک match داریم. برای درآوردن مچ بودن یا نبودن ابتدا رجیستر match_in_read را برابر ۱ می‌کنیم. بر این اساس جلو می‌رویم که هر خانه از مموری یک مچ است مگر اینکه خلافتش ثابت شود! به همین منظور این رجیستر را یک می‌کنیم. سپس تمامی بیت‌های مموری را با input_data مقایسه می‌کنیم. در صورتی که بیت‌ها مشابه هم نبودند و آن بیت dont care نیز نبود، match_in_read را برابر ۰ می‌کنیم. در خارج از حلقه match_in_read را چک می‌کنیم که آیا برابر ۱ است یا خیر. در صورتی که برابر ۱ بود باید آدرس حافظه را به لیست آدرس‌های match اضافه کنیم. برای این کار کافی است که بیت iام را برابر یک قرار دهیم.

قسمت ۳.۱ تست پنج

کدامان را به کمک کد زیر تست می‌کنیم:

```

1 `include "TCAM.v"
2 module Test;
3     reg clk, reset, write_enable;
4     reg [15:0] input_data, input_unknown_bits;
5     wire [15:0] htis;
6     wire write_success;
7     TCAM tcam(clk, reset, write_enable, input_data, input_unknown_bits,
8         htis, write_success);
9
10    initial clk = 0;
11    always #5 clk = ~clk;
12
13    integer i;
14
15    initial begin
16        reset = 1;
17        #10;
18        reset = 0;
19        write_enable = 1;
20        input_data = 16'b01100000;
21        input_unknown_bits = 16'b1111;
22        #10;
23        input_data = 16'b01111110;
24        input_unknown_bits = 16'b01010010;
25        #10;
26        input_data = 16'b11101001;
27        input_unknown_bits = 0;
28        #10;
29        input_data = 16'b11101001;
30        input_unknown_bits = 16'b10000111;
31        #10;



```

```

31     input_data = 0;
32     input_unknown_bits = {16{1'b1}};
33     #10;
34     write_enable = 0;
35     input_data = 16'b011011110;
36     #10;
37     write_enable = 1;
38     input_data = 0;
39     input_unknown_bits = {16{1'b1}};
40     for (i = 0; i < 14; i = i + 1)
41         #10;
42     write_enable = 0;
43     input_data = 1234;
44     #10;
45     $finish;
46 end
47 endmodule

```

در این تست ابتدا قطعه را ریست می‌کنیم. سپس دقیقا اعداد ذکر شده در گزارش کار بعلاوه‌ی چند عدد دیگر که با عدد گزارش کار میج نمی‌شوند را وارد مموری می‌کنیم. سپس با صفر کردن سیگنال خواندن write دستور خواندن به مموری می‌دهیم. با دادن این دستور خط آدرس‌های همان اعداد سوال در خروجی نمایان می‌شود. سپس شروع می‌کنیم و حافظه را پر dont care می‌کنیم. اعدادی که وارد حافظه می‌کنیم با هر عدد خروجی می‌شوند. متوجه می‌شویم که پس از مدتی حافظه پر می‌شود و دیگر عدد در آن write نمی‌شود. در نهایت با درخواست دادن مجدد عدد داخل دستور کار می‌بینیم که اعدادی که در آخر وارد کردیم در خروجی ظاهر می‌شوند.

  

قسمت ۴.۱ سنتز

کد را در کوآرتوس سنتز می‌کنیم. مشاهده می‌شود که کد به درستی سنتز می‌شود.

The screenshot displays the Intel Quartus Prime IDE's Compilation Report for a project named 'TCAM'. The interface is divided into three main sections:

- Project Navigator (Left):** Shows the project files 'test.v' and 'TCAM.v'.
- Table of Contents (Center):** Lists the report sections: Flow Summary, Flow Settings, Flow Non-Default Global Settings, Flow Elapsed Time, Flow OS Summary, Flow Log, Analysis & Synthesis, Fitter, Flow Messages, Flow Suppressed Messages, Assembler, and Timing Analyzer.
- Flow Summary (Right):** Provides a detailed overview of the compilation process, including the status (Successful), version (21.1.0), and various resource utilization metrics.

Tasks Panel (Bottom Left): A list of compilation tasks with their completion status:

Task
Compile Design
Analysis & Synthesis
Fitter (Place & Route)
Assembler (Generate programming)
Timing Analysis
EDA Netlist Writer
Edit Settings
Program Device (Open Programmer)

Flow Summary Details:

Flow Status	Successful - Tue May 24 15:02:30 2022
Quartus Prime Version	21.1.0 Build 842 10/21/2021 SJ Lite Edition
Revision Name	TCAM
Top-level Entity Name	TCAM
Family	Cyclone V
Device	5CGXFC7C7F23C8
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	228 / 56,480 (< 1 %)
Total registers	545
Total pins	52 / 268 (19 %)
Total virtual pins	0
Total block memory bits	0 / 7,024,640 (0 %)
Total DSP Blocks	0 / 156 (0 %)
Total HSSI RX PCSs	0 / 6 (0 %)
Total HSSI PMA RX Deserializers	0 / 6 (0 %)
Total HSSI TX PCSs	0 / 6 (0 %)
Total HSSI PMA TX Serializers	0 / 6 (0 %)
Total PLLs	0 / 13 (0 %)
Total DLLs	0 / 4 (0 %)

نتیجه‌گیری

در این آزمایش توانستیم یک TCAM را به صورت کامل طراحی کنیم. این TCAM قابلیت این را دارد که هم یک bit mask برای dont care ذخیره کند و هم اینکه در هر درخواست read تمامی آدرس‌هایی که یک match هستند را اعلام کند.